### 时序电路设计3


刘鹏

浙江大学信息与电子工程学院

liupeng@zju.edu.cn

## 计数器的构成方法

用已有的N进制芯片,组成M进制计数器,是常用的方法

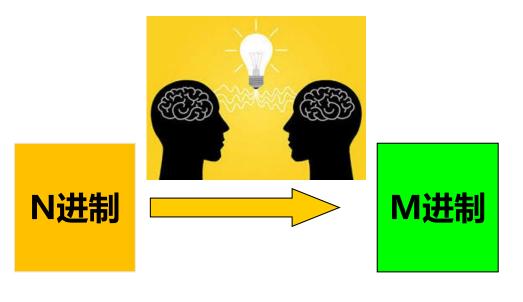

$$\begin{cases} N > M \\ N < M \end{cases}$$


### 计数器设计

#### $\square N > M$

原理: 计数循环过程中设法跳过N-M个状态。


具体方法: 置零法

置数法

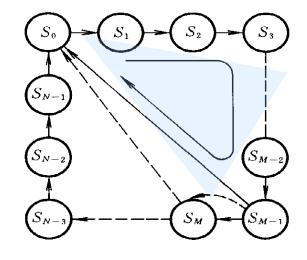

同步置零法 异步置零法

(a)

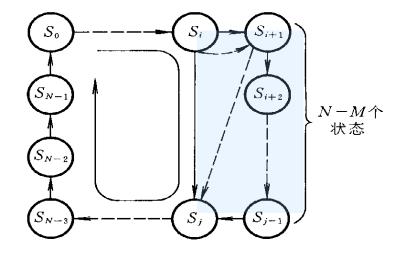


同步预置数 异步预置数

(b)

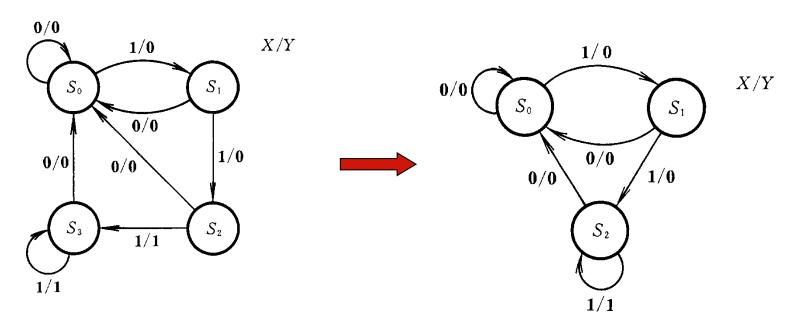
# 设计一个串行数据检测器,要求在连续输入三个或三个以上"1"时输出为1,其余情况下输出为0。

- □抽象、画出状态转换图
  - 用X(1位)表示输入数据,用Y(1位)表示输出,检测结果
- □状态化简


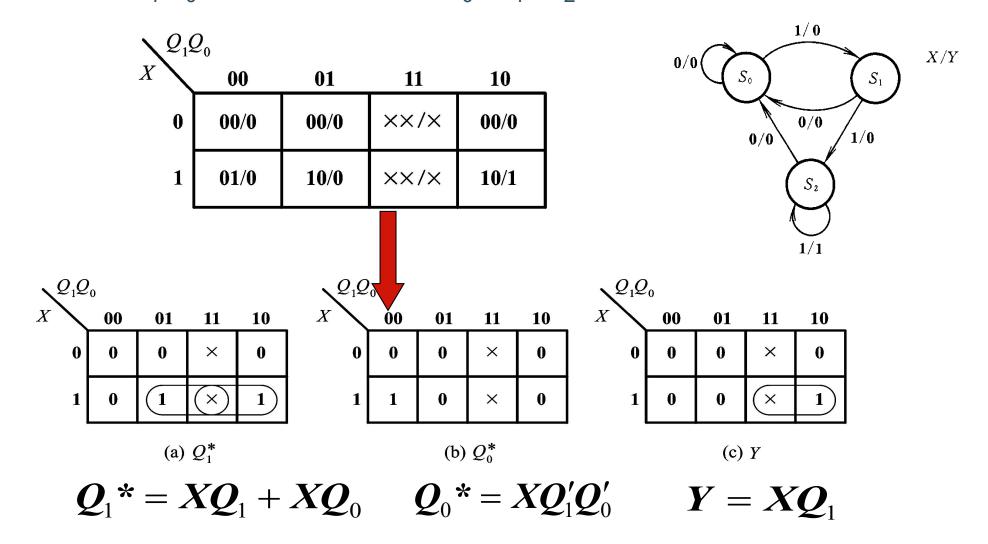
#### □状态分配

取n=2, 令 $Q_1Q_0$ 的00、01、10为 $S_0$ ,  $S_1$ ,  $S_2$ 则,



### □选用JK触发器,求方程组


$$Q_1^* = XQ_1 + XQ_0$$

$$Q_0^* = XQ_1'Q_0'$$

$$Q_1^* = XQ_1 + XQ_0(Q_1 + Q_1')$$

$$Q_0^* = XQ_1'Q_0'$$

#### □画逻辑图

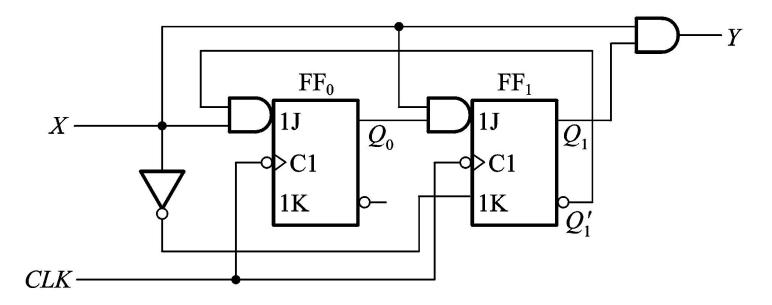


#### □ 检查电路能否自启动

■ 将状态"11"代入状态方程和输出方程,分别求X=0/1下的 次态和现态下的输出,得到:


$$X = 0$$
 17,  $Q_1 * Q_0 * = 00$ ,  $Y = 0$ 

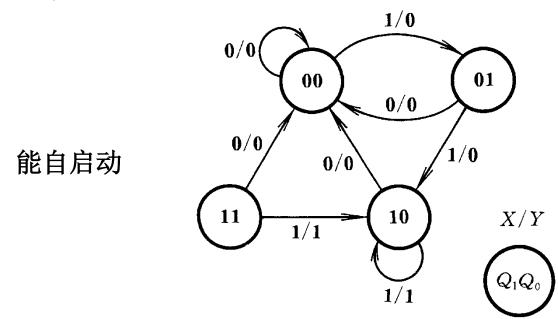
$$X = 1$$
  $\forall$ ,  $Q_1 * Q_0 * = 10$ ,  $Y = 1$ 



### 计数器应用


#### □ 计数器+译码器→顺序节拍脉冲发生器

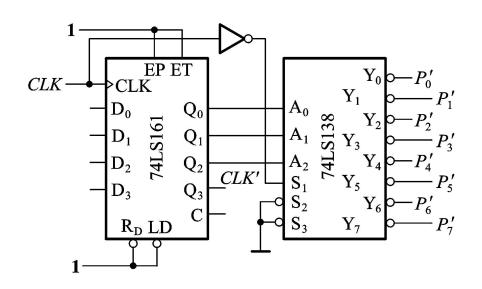

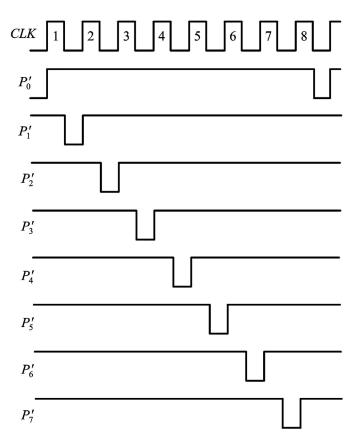

### 计数器应用


#### □ 计数器+数据选择器→序列脉冲发生器

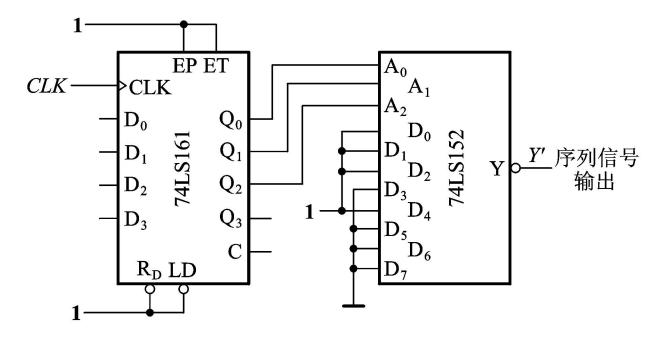


发生的序列: 00010111

注意这里的输出应该是Y


### 环形计数器电路

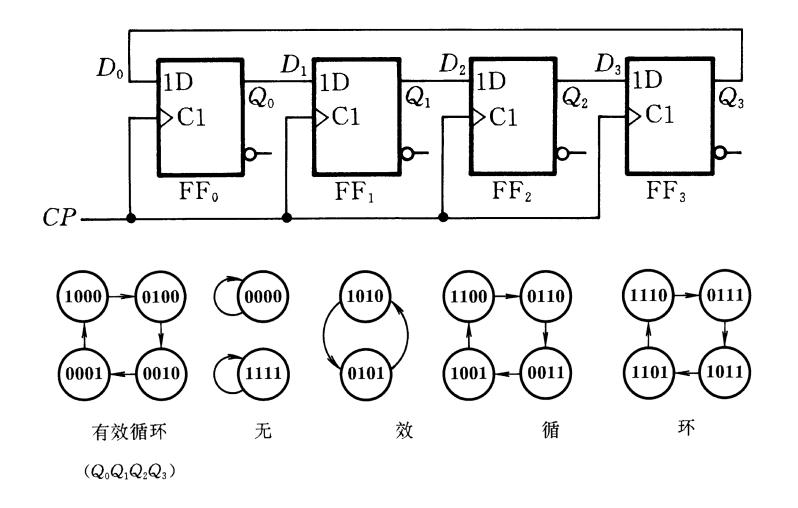


### 能自启动的环形计数器电路

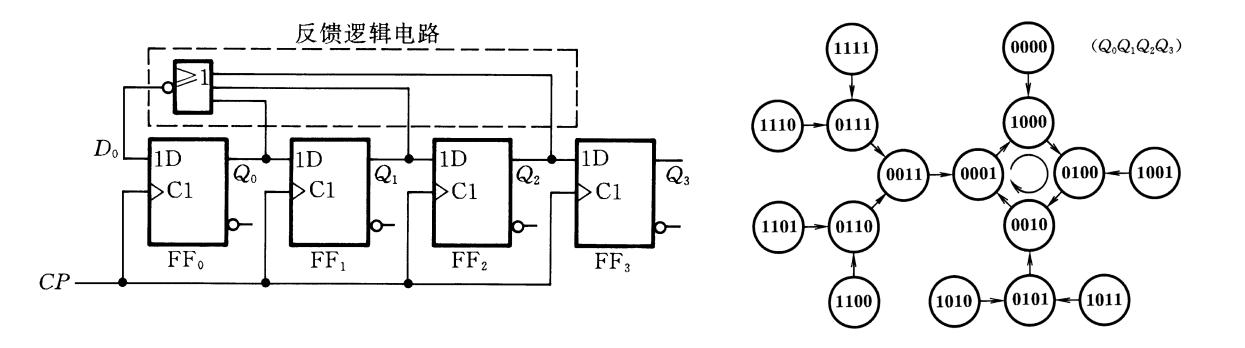


### 移位寄存器型计数器的一般结构形式

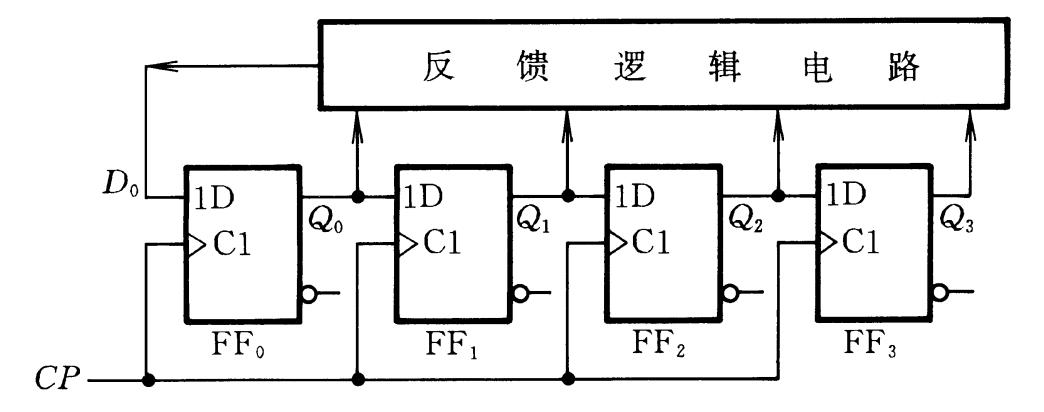


### 扭环型计数器电路

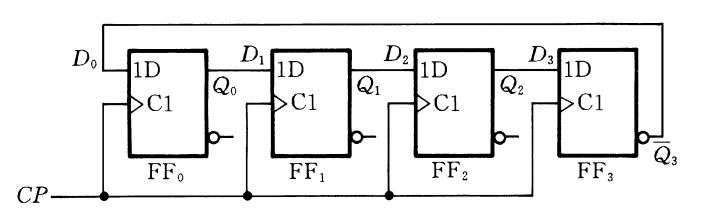

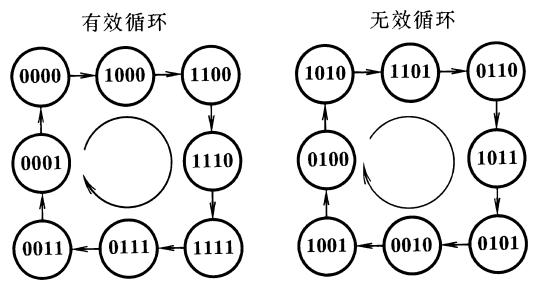


 $(Q_0Q_1Q_2Q_3)$ 

### 能自启动的扭环形计数器

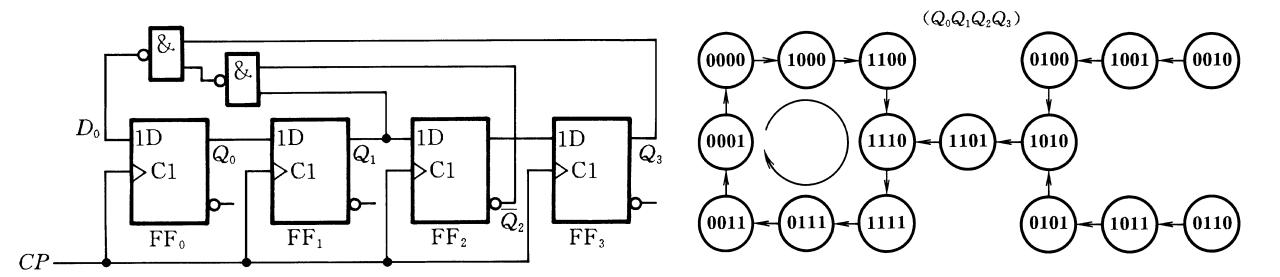

74ALS160-74ALS163 CLK ENT ENP

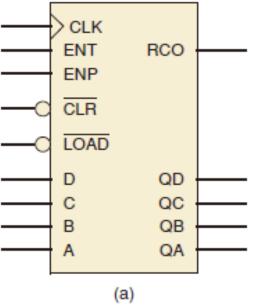

Part Number	Modulus					
74ALS160	10					
74ALS161	16					
74ALS162	10					
74ALS163	16					
(b)						

#### 74ALS160-74ALS163 Function Table

CLR	LOAD	ENP	ENT	CLK	Function	Part Numbers
L	Х	Х	Х	Х	Asynch. Clear	74ALS160 & 74ALS161
L	X	X	X	1	Synchr. Clear	74ALS162 & 74ALS163
Н	L	X	X	1	Synchr. Load	All
Н	Н	Н	Н	1	Count up	All
Н	Н	L	X	X	No change	All
Н	Н	X	L	X	No change	All
(a)						

(c)

### 两级级联扩大计数范围

